

# Segundo Relatório de Lab de Eletronica 1

Henrique da Silva  
henrique.pedro@ufpe.br

12 de julho de 2023

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	
<b>2</b>	<b>Análise preliminar</b>	
2.1	O circuito . . . . .	
2.2	Análise simbólica . . . . .	
2.2.1	Estado 1: Polarizacao direta . . . . .	
<b>3</b>	<b>Medições em laboratório</b>	
<b>4</b>	<b>Análise dos resultados</b>	
<b>5</b>	<b>Conclusões</b>	
<b>6</b>	<b>Apêndice</b>	
<b>7</b>	<b>Anexos</b>	

# 1 Introdução

Neste relatório, descreveremos o experimento realizado para analisar um circuito conhecido como "grampeador de tensão". O circuito utiliza um diodo e um capacitor para fixar o valor mínimo de tensão em 0 V. Realizamos uma análise teórica e simulações computacionais, seguidas pela montagem prática do circuito em uma protoboard e medições de tensão de saída. O objetivo é aprofundar nosso conhecimento sobre circuitos com diodos e aplicar técnicas de análise teórica e prática em eletrônica.

Todos arquivos utilizados para criar este relatório, e o relatório em si estão em: [https://github.com/Shapis/ufpe\\_ee/tree/main/6thsemester/Eletronica1/](https://github.com/Shapis/ufpe_ee/tree/main/6thsemester/Eletronica1/)

O código utilizado para a análise numérica também se encontra no anexo ao final do relatório.

## 2 Análise preliminar

Na análise teórica, considera-se o comportamento não linear do diodo e a capacidade de armazenamento do capacitor. Determina-se as equações que descrevem a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída do circuito, levando em conta os parâmetros do diodo e do capacitor. Com essas equações permite-se compreender como o circuito "grampeia" a tensão mínima em 0 V e como a forma e amplitude da onda de entrada afetam a tensão de saída.

### 2.1 O circuito

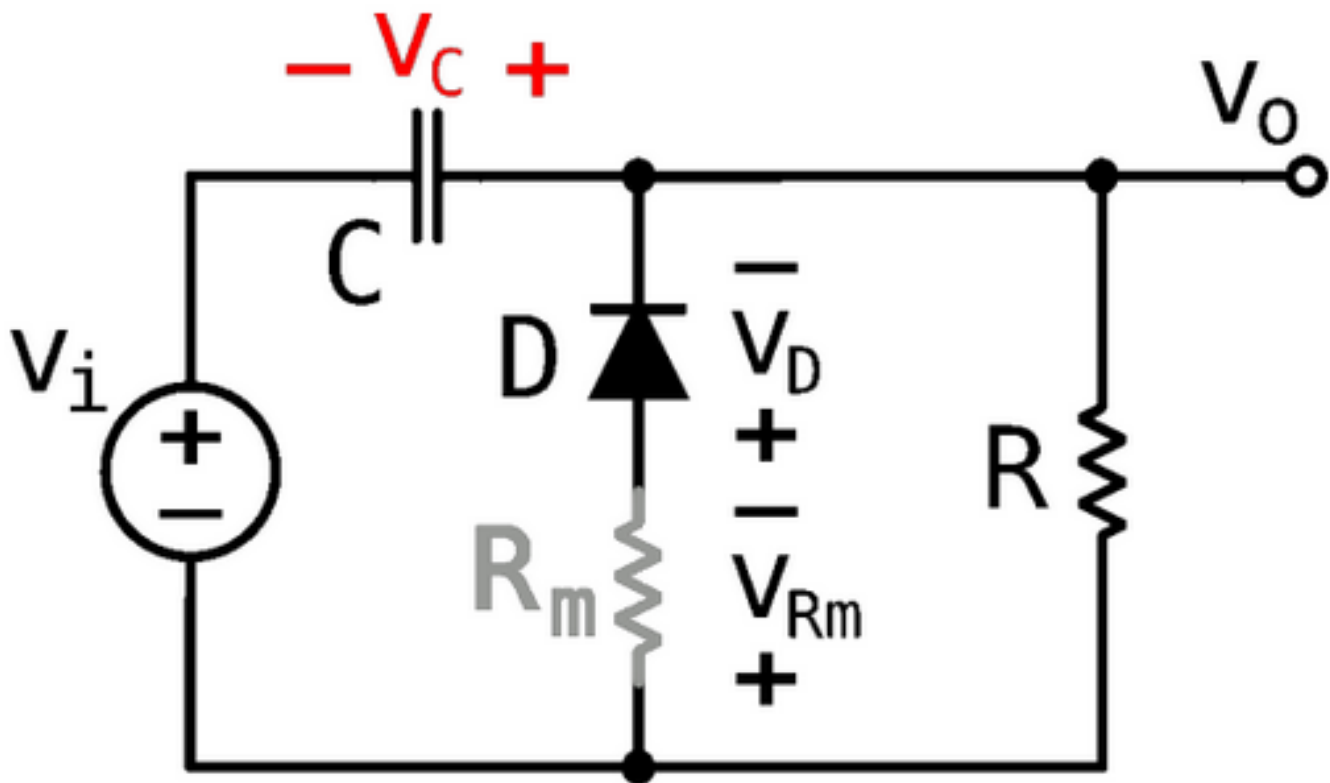


Figura 1: Circuito com diodo em configuração de grampeador.

## 2.2 Análise simbólica

Faz-se a análise de cada estado do diodo separadamente, inicia-se com o diodo polarizado diretamente, e depois com este polarizado reversamente.

### 2.2.1 Estado 1: Polarizacao direta

 


Figura 2: Circuito grampeador de tensao em configuração de polarizacao direta.

Atinge-se este estado quando o diodo esta "ligado".

Neste caso tem-se restricoes

$$\begin{aligned} I_d &> 0 \\ V_d &= V_{D0} \end{aligned} \quad (1)$$

Aplica-se a lei de Kirchhoff para o no  $V_o$ .

$$\frac{V_o}{R} + \frac{V_o - (-V_{D0})}{R_m} + C \frac{dV_c}{dt} = 0 \quad (2)$$

Observa-se que:

$$V_c = V_o - V_i \quad (3)$$

$$\frac{dV_c}{dt} + \left( \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \right) \frac{V_o}{C} = -\frac{V_{D0}}{R_m C} \quad (4)$$

Rearranjando a equação:

$$\frac{dV_c}{dt} + \left( \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \right) \frac{V_o}{C} = -\frac{V_{D0}}{R_m C} \quad (5)$$

Como  $V_c = V_o - V_i$ : obtem-se:

$$\frac{dV_o}{dt} + \frac{1}{C} \left( \frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \right) V_o = \frac{dV_i}{dt} - \frac{V_{D0}}{R_m C} \quad (6)$$

A condicao inicial para  $V_o$  em funcao  $V_{C0} = v(t=0)$  eh  $V_o(0) = V_{C0} + V_i$ .

Nesta pratica, faz-se duas premissas:

- $R_m \ll R$ .
- $V_i$  eh uma onda quadrada de amplitude  $\pm V_m$  e periodo  $T_s$ .

Da primeira premissa obtem-se:

$$\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R} \approx \frac{1}{R_m} \quad (7)$$

E da segunda premissa, entre as transicoes entre  $\pm V_m$  tem-se:

$$\frac{dV_i}{dt} = 0 \quad (8)$$

Pode-se entao simplificar a equacao 6 como:

$$\frac{dV_o}{dt} + \frac{V_o}{R_m C} = - - \frac{V_{D0}}{R_m C} \quad (9)$$

Com condicao inicial:  $V_o(t = 0^+) = V_{C0} \pm V_m$ .

Tem-se solucao da equacao diferencial 9 como a soma da solucao particular e da solucao homogenea como:

$$\frac{dV_{oH}}{dt} + \frac{dV_{oH}}{dR_m C} = 0 \quad \text{Parte homogenea}$$

$$V_{oH}(t) = K e^{-\frac{t}{R_m C}} \quad \text{Solucao generica}$$

Com  $K$  determinado pelas condicoes iniciais.

Por substituicao determina-se que uma solucao particular pode ser obitda por:

$$V_{oP}(t) = -V_{D0} \quad (10)$$

Assim tem-se como solucao completa:

$$V_o(t) = K e^{-\frac{t}{R_m C}} - V_{D0} \quad \text{Solucao completa}$$

### 3 Medições em laboratório

### 4 Análise dos resultados

### 5 Conclusões

## 6 Apêndice

Abaixo se encontra o código utilizado para a análise simbólica e numérica do circuito.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as smp
from sympy import *

# Definindo as variaveis simbolicas
Vo, Vi, Va, Vc, R1, R2, Rp, Cp, A, w, j, Hwj, wp, wc, K = smp.symbols(
    'V_o V_i V_a V_c R_1 R_2 R_p C_p A w j H_jw w_p, w_c, K', real=True)

# Analise nodal do circuito

eq1 = smp.Eq((Va - Vi)/R1 + (Va - Vo)/R2 + Va/(Rp + (1/(j * w * Cp))), 0)
eq2 = smp.Eq(Va * ((1/(j * w * Cp)))/(((1/(j * w * Cp)) + Rp), -Vc)
eq3 = smp.Eq(A * Vc, Vo)
# print('Equacoes em latex:')
# smp.pprint(smp.latex(eq1))
# smp.pprint(smp.latex(eq2))
# smp.pprint(smp.latex(eq3))
# print("")

print("Equacoes do circuito:")
print("Equacao 1:")
smp.pprint(eq1)
print("Equacao 2:")
smp.pprint(eq2)
print("Equacao 3:")
smp.pprint(eq3)
print("")

sols = smp.solve([eq1, eq2, eq3], [Va, Vc, Vo])

print("Solucao para Vo:")
smp.pprint(sols[Vo])
# print("")
# smp.pprint(smp.latex(sols[Vo]))
print("")

print("Aqui fazemos a seguinte simplificacao:")
print("Rp >> R1 , Rp >> R2, e A >> 1")

Vo = (-A * R2 * Vi)/((Rp*(R1 + R2))*j*w*Cp + A*R1)

print("Equacao de Vo simplificada:")
smp.pprint(Vo)
# smp.pprint(smp.latex(Vo))
print("")

eqHwj = smp.Eq(Hwj, Vo/Vi)

print("Equacao de Hwj:")
smp.pprint(eqHwj)
print("")

print("Resolvendo a equacao Hwj e colocando no formato canonico da um filtro
passa baixa  $(-K \omega_p / (j\omega + \omega_p))$ 
obtemos o seguinte:")

eqHwj = smp.Eq(Hwj, -(K * wc) / (I * w + wc))

Hwj = -(K * wc) / (I * w + wc)
```

```

smp.pprint(eqHjw)

print("")

eqwp = smp.Eq(wp, 1/(Rp*Cp))
smp.pprint(eqwp)

eqK = smp.Eq(K, R2/R1)
smp.pprint(eqK)

eqwc = smp.Eq(wc, (A*wp)/(1 + K))
smp.pprint(eqwc)

print("")

# Hjw = Hjw.subs({K: R2/R1, wc: A*wp/(1+K)})

print("Valor absoluto de Hjw:")
Hjw_abs = smp.Abs(Hjw)
smp.pprint(Hjw_abs)
# smp.pprint(smp.latex(Hjw_abs))
print("")

print("Exemplo 1:")
print("Para R1 = 4.7E3 ohms, R2 = 2.2E4 ohms, wp = 2E1 pi e A = 1E5\n")

eqK1 = eqK.subs({R1: 4.7E3, R2: 2.2E4})
K1 = smp.solve(eqK1, K)[0]
smp.pprint(eqK1)
print("")

eqwc1 = eqwc.subs({A: 1E5, wp: 20 * smp.pi, K: K1}).evalf()
wc1 = smp.solve(eqwc1, wc)[0]
smp.pprint(eqwc1)
print("")

print("Valores absolutos para w = [0.5, 1, 2, 4, 10, 20, 40]*wc:")

# ex1interval = [0.02, 0.01, 0.05, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 10, 20, 40]
ex1interval = [0.5, 1, 2, 4, 10, 20, 40]

ex1Vals = []

for val in ex1interval:
    temp = Hjw_abs.subs({w: wc1 * val, wc: wc1, K: K1})
    ex1Vals.append(temp)
    print('para freq:', round(((val*wc1)/(2*smp.pi)).evalf(), 2),
          '\ttemos:', round(temp, 2))

print("")

print("Exemplo 2:")
print("Para R1 = 4.7E3 ohms, R2 = 5.6E5 ohms, wp = 2E1 pi e A = 1E5\n")

eqK2 = eqK.subs({R1: 4.7E3, R2: 5.6E5})
K2 = smp.solve(eqK2, K)[0]
smp.pprint(eqK2)
print("")

eqwc2 = eqwc.subs({A: 1E5, wp: 20 * smp.pi, K: K2}).evalf()
wc2 = smp.solve(eqwc2, wc)[0]
smp.pprint(eqwc2)
print("")

```

```

ex2interval = [0.5, 1, 5, 20, 50, 200, 500, 1000]
ex2Vals = []

for val in ex2interval:
    temp = Hjw_abs.subs({w: wc2 * val, wc: wc2, K: K2})
    ex2Vals.append(temp)
    print('para freq:', round(((val*wc2)/(2*smp.pi)).evalf(), 2),
          '\ttemos:', round(temp, 2))
    print("")

# Plotando os graficos

frequencias_plot = [i for i in range(1, 100000, 100)]

plotH1 = [Hjw_abs.subs({w: i, wc: wc1, K: K1}) for i in frequencias_plot]
plotH2 = [Hjw_abs.subs({w: i, wc: wc2, K: K2}) for i in frequencias_plot]

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(frequencias_plot, plotH1, color='blue', label='Exemplo 1')
ax.plot(frequencias_plot, plotH2, color='orange', label='Exemplo 2')
ax.legend(['Exemplo 1', 'Exemplo 2'])
plt.xlabel('w rad/s')
plt.ylabel('|H(jw)|')
plt.title('Magnitude de H(jw)')

plt.show()

# Medicoes na pratica

# Exemplo1

```

## 7 Anexos

Código utilizado para geração de gráficos de bode, e análise utilizando as frequências de cortes obtidas experimentalmente.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

fc1 = 210000
fc2 = 11800

freqs1 = np.array([0.002*fc1, 0.01*fc1, 0.05*fc1, 0.2*fc1, 0.5*fc1,
                    0.8*fc1, fc1, 2*fc1, 4*fc1, 10*fc1, 20*fc1, 40*fc1])
vin1 = np.array([0.2975, 0.297, 0.298, 0.297, 0.298,
                  0.301, 0.297, 0.297, 0.3, 0.302, 0.301, 0.315])
vout1 = np.array([1.404, 1.405, 1.403, 1.393, 1.306, 1.124,
                  0.975, 0.54, 0.276, 0.114, 0.057, 0.031])

freqs2 = np.array([0.05*fc2, 0.1*fc2, 0.2*fc2, 0.5*fc2, 0.8*fc2, fc2,
                    2*fc2, 5*fc2, 20*fc2, 50*fc2, 200*fc2, 500*fc2, 1000*fc2])
vin2 = np.array([0.1191, 0.1199, 0.12, 0.121, 0.122, 0.122,
                  0.1218, 0.123, 0.123, 0.121, 0.121, 0.125, 0.151])
vout2 = np.array([14.01, 13.95, 13.77, 12.61, 10.85, 9.8, 5.92,
                  2.548, 0.645, 0.258, 0.0652, 0.0205, 0.0122])

def mag_sqr_fun(f, K, fc):
    return (K*fc)**2/(f**2 + fc**2)

def dB(m):
    return 20*np.log10(m)

(K1, fc1), _ = curve_fit(lambda f, K, fc: dB(mag_sqr_fun(f, K, fc)),
                        freqs1, 2*dB(vout1/vin1))

print(f"""O ganho K eh {round(K1, 1)}
A frequencia de corte eh {round(fc1, 1)} Hz""")

f1 = np.logspace(np.log10(freqs1[0]) - 1, np.log10(freqs1[-1]) + 0.3)
mag1 = dB(mag_sqr_fun(f1, K1, fc1))/2

plt.semilogx(f1, mag1)
plt.semilogx(freqs1, dB(vout1/vin1), "*")
plt.xlabel("Freq (Hz)")
plt.ylabel("Mag(H) (dB)")
plt.title("Grafico de Bode de magnitude para o 1 circuito")
plt.grid()
plt.savefig("figura1.png")
plt.show()
```



```

(K2, fc2), _ = curve_fit(lambda f, K, fc: dB(mag_sqr_fun(f, K, fc)),
freqs2, 2*dB(vout2/vin2))

print("\n\nResultados para o 2 circuito:\n")
print(f""O ganho K eh {round(K2, 1)}
A frequencia de corte eh {round(fc2, 1)} Hz""")

f2 = np.logspace(np.log10(freqs2[0]) - 1, np.log10(freqs2[-1]) + 0.3)
mag2 = dB(mag_sqr_fun(f2, K2, fc2))/2

plt.semilogx(f2, mag2)
plt.semilogx(freqs2, dB(vout2/vin2), "*")
plt.xlabel("Freq (Hz)")
plt.ylabel("Mag(H) (dB)")
plt.title("Grafico de Bode de magnitude para o 2 circuito")
plt.grid()
plt.savefig("figura2.png")
plt.show()

plt.semilogx(f1, mag1)
plt.semilogx(f2, mag2)
plt.semilogx(freqs1, dB(vout1/vin1), "*")
plt.semilogx(freqs2, dB(vout2/vin2), "*")
plt.xlabel("Freq (Hz)")
plt.ylabel("Mag(H) (dB)")
plt.title("Grafico de Bode de magnitude para ambos os circuitos")
plt.grid()
plt.savefig("figura3.png")
plt.show()

```